

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        top <= 0;
        for (int i = 0; i < DEPTH; i++) begin
            stack_mem[i] <= '0;
        end
    end else begin
        if (opcode == 3'b110 && !full) begin
            stack_mem[top] <= input_data;
            top <= top + 1;
        end else if (opcode == 3'b111 && !empty) begin
            top <= top - 1;
        end
    end
end
end

always_comb begin
    top_element = (top > 0) ? stack_mem[top-1] : 0;
    second_element = (top > 1) ? stack_mem[top-2] : 0;

    add_result = {top_element[WIDTH-1], top_element} + {second_element[WIDTH-1], second_element};
    mult_result = top_element * second_element;
end

always_comb begin
    if (opcode == 3'b100 && top > 1) begin
        output_data = add_result;
        overflow = (add_result[WIDTH] != add_result[WIDTH-1]);
    end else if (opcode == 3'b101 && top > 1) begin
        output_data = mult_result;
        overflow = (mult_result[2*WIDTH-1:WIDTH] != {WIDTH{mult_result[WIDTH-1]}});
    end else begin
        output_data = top_element;
        overflow = 0;
    end
end
end
endmodule
```

این پشته پوش و پاپ را به صورت سنکرون اجرا می‌کند و بقیه مدار به صورت ترکیبی پیاده شده. دو متغیر top_element و second_element برای راحتی کار استفاده شده و برای اورفلو بیت‌های اضافی چک شده‌اند.

```

rst_n = 0;
opcode = 3'b000;
input_data = 0;

#10 rst_n = 1;

for (int i = 1; i <= DEPTH; i++) begin
    #10 opcode = 3'b110;
    input_data = i;
end

#10 opcode = 3'b110;
input_data = DEPTH + 1;

for (int i = 1; i <= DEPTH; i++) begin
    #10 opcode = 3'b111;
end

#10 opcode = 3'b111;

#10 opcode = 3'b110;
input_data = 32'sh00000001;
#10 opcode = 3'b110;
input_data = -32'sh00000002;
#10 opcode = 3'b100;

#10 opcode = 3'b110;
input_data = -32'sh00000003;
#10 opcode = 3'b110;
input_data = 32'sh00000004;
#10 opcode = 3'b101;

#10 opcode = 3'b110;
input_data = 32'sh7FFFFFFF;
#10 opcode = 3'b110;
input_data = 32'sh00000001;
#10 opcode = 3'b100;

#10 opcode = 3'b110;
input_data = -32'sh7FFFFFFF;
#10 opcode = 3'b110;
input_data = -32'sh00000002;
#10 opcode = 3'b101;

#10 $finish;
end

```

برای تست پشته آن را پر و خالی کرده تا سیگنال های full و empty تست شوند و سپس یک جمع و یک ضرب ساده و سپس یک جمع و یک ضرب اورفلودار (۴ حالت مثبت منفی تست شده) انجام و چک شده. این تست برای ۴ و ۸ و ۱۶ بیت نیز تست شده که کد آن موجود است.

برای حساب کردن عبارات ریاضی infix ماژول infix_to_postfix_evaluator نوشته شده که ۴ استیت دارد. استیت‌های IDLE و DONE نیازی به توضیح ندارند. در پایین لاجیک مربوط به عوض کردن استیت‌ها آمده.

```
always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        state <= IDLE;
    end else begin
        state <= next_state;
    end
end

always_comb begin
    next_state = state;
    case (state)
        IDLE: if (start) next_state = PARSE;
        PARSE: begin
            if (evalcnt) next_state = EVAL;
            else if (infix_input[infix_index] == 0 && ostack_empty) next_state = DONE;
        end
        EVAL: if (!evalcnt) next_state = PARSE;
        DONE: next_state = IDLE;
    endcase
end
```

در ابتدای PARSE اگر به یک اوپریاتور رسیدیم عدد خوانده شده را پوش می‌کنیم.

```
PARSE: begin
    ostack_opcode <= 0;
    estack_opcode <= 0;
    if ((infix_input[infix_index] < "0" || infix_input[infix_index] > "9") && reading_number) begin
        if (is_negative) begin
            num <= -num;
            is_negative <= 0;
        end
        estack_input <= num;
        estack_opcode <= 3'b110;
        reading_number <= 0;
        num <= 0;
    end
end
```

اسپیس‌ها را اسکیپ می‌کنیم و برای اوپریتورها طبق الگوریتم شانتینگ یارد جلو می‌رویم.

```

end else begin
case (infix_input[infix_index])
" ": infix_index <= infix_index + 1;
"+", "*": begin
if (!ostack_empty && ostack_output != "(" &&
((infix_input[infix_index] == "+" && ostack_output == "*") ||
(infix_input[infix_index] == ostack_output))) begin
evalcnt <= 1;
estack_opcode <= ostack_output == "+" ? 3'b100 : 3'b101;
ostack_opcode <= 3'b111;
end else begin
ostack_input <= infix_input[infix_index];
ostack_opcode <= 3'b110;
infix_index <= infix_index + 1;
end
end
"(": begin
ostack_input <= infix_input[infix_index];
ostack_opcode <= 3'b110;
infix_index <= infix_index + 1;
end
")": begin
if (!ostack_empty && ostack_output != "(") begin
evalcnt <= 1;
estack_opcode <= ostack_output == "+" ? 3'b100 : 3'b101;
ostack_opcode <= 3'b111;
end else if (!ostack_empty > 0 && ostack_output == "(") begin
ostack_opcode <= 3'b111;
infix_index <= infix_index + 1;
end
end
end

```

به این صورت که هر جا خواستیم یک اوپریاتور را از استک خارج کنیم با قرار دادن ۱ در evalcnt به استیت EVAL می‌رویم تا آن اوپریاتور را روی استک اوپرندها اعمال کند.

```

"-": begin
is_negative <= 1;
infix_index <= infix_index + 1;
end
0: begin
if (!ostack_empty) begin
evalcnt <= 1;
estack_opcode <= ostack_output == "+" ? 3'b100 : 3'b101;
ostack_opcode <= 3'b111;
end
end
default: begin // Number
reading_number <= 1;
if (infix_input[infix_index] >= "0" && infix_input[infix_index] <= "9") begin
num = num * 10 + (infix_input[infix_index] - "0");
infix_index <= infix_index + 1;
end
end
endcase
end
end

```

اگر علامت منها دیدیم عدد بعدی را منفی می‌کنیم. اگر به کاراکتر نال رسیدیم به معنی اتمام عبارت ریاضی است و اگر یک رقم دیدیم شروع به خواندن عدد می‌کنیم.

```

EVAL: begin
    ostack_opcode <= 0;
    estack_opcode <= 0;
    case (evalcnt)
        1: begin
            temp_num <= estack_output;
            estack_opcode <= 3'b111;
            evalcnt <= 2;
        end
        2: begin
            estack_opcode <= 3'b111;
            evalcnt <= 3;
        end
        3: begin
            estack_input <= temp_num;
            estack_opcode <= 3'b110;
            evalcnt <= 0;
        end
    endcase
end

DONE: begin
    result <= estack_output;
    ready <= 1;
end
endcase
end

```

endmodule

استیت EVAL از ۳ مرحله تشکیل شده که ۲ عدد روی استک اوپرندها را خارج و عدد متناظر با عبارت مورد نظرم را در پشته قرار می‌دهد.

```

initial begin
    clk    = 0;
    rst_n = 0;
    start = 0;
    #10 rst_n = 1;
    infix_input[0:4] = "2 * 4";
    infix_input[5]   = 8'b0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    @(ready);
    #10 rst_n = 0;
    #10 rst_n = 1;
    infix_input[0:16] = "2 * 3 + 5 * 4 + 3";
    infix_input[17]   = 8'b0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    @(ready);
    #10 rst_n = 0;
    #10 rst_n = 1;
    infix_input[0:35] = "2 * 3 + 5 * 4 + 3 + -5 * (1 + 2 + 3)";
    infix_input[36]   = 8'b0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    @(ready);
    #10 rst_n = 0;
    #10 rst_n = 1;
    infix_input[0:35] = "2 * 3 + (10 + 4 + 3) * -20 + (6 + 5)";
    infix_input[36]   = 8'b0;
    #10 start = 1;
    #10 start = 0;
    @(ready);
    #10 $finish;
end

always #5 clk = ~clk;

```

برای تست ماژول نوشته شده چند عبارت ریاضی را به شکل بالا به ماژول می‌دهیم و صبر می‌کنیم محاسبه کند تا نتیجه را چک کنیم.